

Observaciones Generales

Laboratorio de Microcomputadoras (66.09/86.07)

Informe Final del Proyecto

Proyecto:	Corrector de impedancia de electrodos		
Autores:	Cassani, María Victoria	95.145	
	Ferrari Bihurriet, Francisco	92.275	
	Gomez, Kevin Leonel	93.906	
Turno de TP:	1 (Martes 19 a 22 hs)	(Martes 19 a 22 hs)	
Año y Cuatrimestre:	2015	Segundo	
Docente Guía:	Stola, Gerardo		

Calificación Final		
Firma del Docente		
Fecha		
L	l	

${\bf \acute{I}ndice}$

1.	Objetivo del Proyecto	2	
2.	. Descripción del Proyecto		
3.	3. Diagrama en Bloques (hardware)		
4.	4. Diagrama de Flujo (firmware)		
5.	Circuito Esquemático	6	
6.	. Listado de Componentes y Costos		
7.	. Resultados		
8.	Conclusiones	7	
9.	Apéndices 9.1. Cálculos 9.2. Hojas de datos	7 7 8	
	0.3 Códigos fuento	Q	

1. Objetivo del Proyecto

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un sistema de calibración de impedancia y ajuste por electrodeposición (galvanoplastía). Este instrumento se utilizará en el futuro en aplicaciones biomédicas, más precisamente en la fabricación de electrodos de registro extracelular.

2. Descripción del Proyecto

El equipo consiste en un circuito con un microcontrolador que genera señales senoidales y continuas para medir y corregir las impedancias, respectivamente. Incluye una cuba conductora, que contiene una solución acuosa donde se colocan los electrodos. Éstos son similares a un filamento de cobre recubierto con esmalte aislante en su totalidad, excepto en los extremos, los cuales uno va sumergido en la solución y el otro conectado al equipo por medio de un conector especial.

El sistema funciona con 1, 4, 8, 12 ó 16 electrodos, corrigiendo de a uno por vez. El usuario coloca los electrodos procurando que no se produzcan cortocircuitos entre los mismos (se debería detectar esto antes de comenzar). Hay tres opciones: medir, calibrar y corregir. La primera permite ver el/los valor/es de la/s impedancia/s colocada/s en los conectores. La segunda, calibrar el equipo tal como su nombre lo indica. La opción de corregir permite que el usuario seleccione la impedancia final deseada, el tiempo máximo de espera para la corrección y dé la orden de inicio. Luego de algunos chequeos básicos se da comienzo al proceso. Al terminar con todos los electrodos, se muestra la impedancia final de cada uno.

En líneas generales, el sistema consta de módulos de amplificación y filtros de PWM que permiten generar una señal senoidal con el microcontrolador, además de controlar la señal de offset. Asimismo, hay una fuente de corriente controlada por tensión que permite inyectar corriente continua al sistema para poder disminuir las impedancias necesarias por galvanoplastía.

La señal de salida del PWM es una corriente senoidal de 1 kHz, con uno de los siguientes valores de amplitud: $\{30\,\mathrm{nA}, 80\,\mathrm{nA}, 120\,\mathrm{nA}, 200\,\mathrm{nA}\}$. Éstos se seleccionan con un multiplexor dependiendo del rango de impedancias: $\{0-2\,\mathrm{M}\Omega,0-8\,\mathrm{M}\Omega,0-20\,\mathrm{M}\Omega,0-60\,\mathrm{M}\Omega\}$. Considerando la ley de Ohm y midiendo el valor pico de tensión, se calcula la impedancia del electrodo en estudio como $Z@1\,\mathrm{kHz} = \frac{\hat{v}}{\hat{\imath}}$. Este valor se puede disminuir porque la solución acuosa contiene oro o plata, de modo de que se produce un recubrimiento por galvanoplastía sobre el electrodo y así disminuye la impedancia. Si este proceso es necesario o no, dependerá del resultado previo y de la comparación entre el valor obtenido en la medición y el de referencia establecido previamente por el usuario. Se emplea un multiplexor analógico para ir seleccionando cada electrodo y otro en paralelo con éste, que será eventualmente utilizado para verificar que no haya cortocircuitos entre electrodos (inyectando señal en cada electrodo y chequeando sobre cada uno de los restantes que no se reciba un nivel elevado de ésta).

Cada 1 min) se mide la impedancia y se corrige de ser necesario. Este proceso se repite tantas veces como se requiera hasta llegar al valor de impedancia deseada determinado previa-

mente en la configuración. Los valores aceptables para empezar el proceso están entre $1\,\mathrm{M}\Omega$ y $8\,\mathrm{M}\Omega$. Además, hay que pautar un tiempo máximo de sensado y corrección, para que el sistema deje de actuar en caso de haber pasado ese tiempo sin haber llegado al valor buscado. Éste puede valer 10, 20, 30, 40, 50 ó 60 minutos.

El dispositivo tiene una pantalla LCD donde se muestran las opciones de configuración para seleccionar a través de un menú y también los resultados del proceso, además de los mensajes de error o alerta (en caso de ocurrir algún imprevisto o no llegar al valor deseado en el tiempo pautado, por ejemplo). Las opciones se seleccionan desde un teclado de 4 botones (ok, cancelar, mover izquierda, mover derecha).

Además, como periféricos principales están los circuitos mencionados antes, a través de los cuales se interactúa directamente con los electrodos. Asimismo, otros elementos importantes con los que interactúa el microcontrolador son los multiplexores, que tienen 2 ó 4 entradas de control, según sean de 4 canales o 16, y la cuba electrolítica donde se produce la reacción química para disminuir la impedancia, que está compuesta por un material conductor, el cual también debe conectarse.


Las especificaciones del sistema son:

Tensión de alimentación	5 V
Consumo	$< 500 \mathrm{mA} (2.5 \mathrm{W})$
Temperatura de funcionamiento	5 °C - 70 °C
Rango de impedancias de los electrodos medidos	$0 \mathrm{M}\Omega$ - $60 \mathrm{M}\Omega$ (@ 1 kHz)
Impedancia buscada	$\simeq 1 \mathrm{M}\Omega$
Cantidad de electrodos a conectar	1, 4, 8, 12 ó 16
Tiempo máximo de corrección por electrodo	90 min (*)
Modo medición	señal senoidal, 1 kHz, error $< 10 \%$
Modo corrección	señal continua $30/80/120/200\mathrm{nA}$, error $<20\%$

^(*) una vez cumplido este tiempo se abandonan los esfuerzos.


Diagrama en Bloques (hardware) 3.

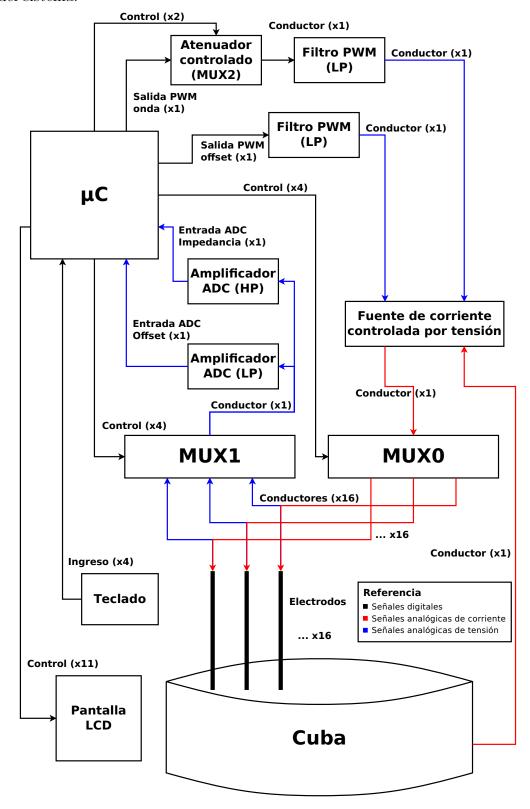El diagrama de bloques aquí abajo muestra la interconexión de los dispositivos más relevantes del sistema.



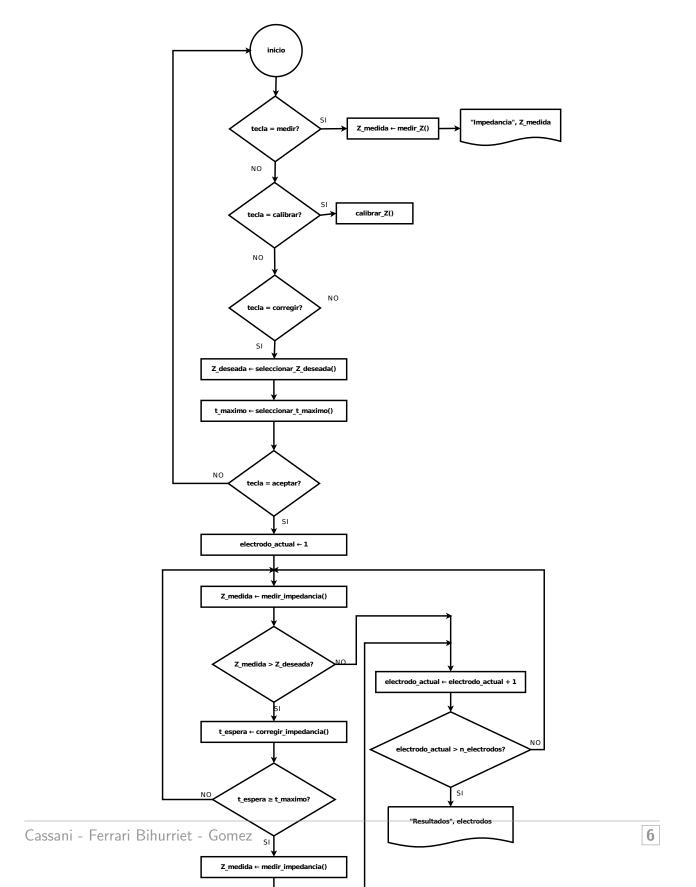
4. Diagrama de Flujo (firmware)

El diagrama de flujo final del proyecto es el siguiente:



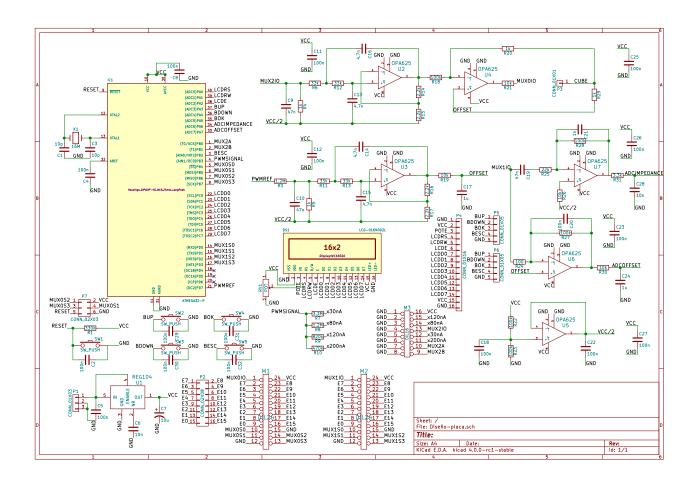5. Circuito Esquemático

A continuación se muestra el circuito esquemático correspondiente al prototipo, así como también el diseño del PCB. Ambos fueron realizados con el programa KiCad.



6. Listado de Componentes y Costos

Los componentes que se emplearon para la construcción del dispositivo se muestran en la tabla siguiente:

Componente	Costo	
Atmega32	\$	164.5
OPA625 x6 (*)	\$	166.2
REG104 (*)	\$	70.0
CD74HC4067 x2 (*)	\$	16.8
SN74LV4052 (*)	\$	5.0
Resistencias x30	\$	9.6
Potenciómetro	\$	6.7
Capacitores x31	\$	43.1
Display LCD	\$	120.0
Pulsadores x5	\$	18.8
Cristal 16 Mhz	\$	6.0
Conectores	\$	8.6
Placa Epoxy	\$	120.0
Zócalo	\$	3.0
Jack power	\$	3.2
TOTAL	\$	761.5

Los componentes marcados con un asterisco(*) son de Texas Instruments y en el marco del IIBM y de la Facultad se obtuvieron como muestras gratis. Por ende, para este trabajo en particular el costo de los componentes utilizados fue de \$503,5.

En cuanto a las horas-hombre involucradas, se puede estimar un número de 200 horas/hombre.

7. Resultados


8. Conclusiones

9. Apéndices

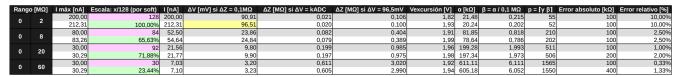9.1. Cálculos

A continuación se muestran los cálculos involucrados en la obtención de los parámetros p por el que habrá que multiplicar a la medición del valor pico para obtener la impedancia.

Vale aclarar que estos son valores iniciales y luego serán corregidos durante la calibración automática del equipo.





9.2. Hojas de datos

Los componentes empleados son:

Componente	Hoja de datos
Atmega32	http://www.atmel.com/images/doc2503.pdf
OPA625	http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa625.pdf
REG104	http://www.ti.com/lit/ds/symlink/reg104.pdf
CD74HC4067	http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf
SN74LV4052	http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn741v4052a.pdf
Display LCD	http://elmicro.com/files/lcd/gdm1602a_datasheet.pdf

9.3. Códigos fuente

En las siguientes páginas se incluyen a modo de apéndice todos los archivos que conforman el firmware de equipo.